

El procesador: Datapath y la Unidad de Control

Arquitectura de Computadoras
Primavera 2012



1

Contenido

Introducción

Construyendo el Datapath

Esquema de implementación Simple


Unidad de Control



2

Introducción

 - Los elementos básicos de un sistema de computo son:



3

Introducción

- Nos centraremos en diseñar una implementación que incluya un subconjunto del conjunto de instrucciones discutido:
 - Instrucciones de referencia a memoria **lw** y **sw**
 - Instrucciones aritméticas y lógicas **add**, **sub**, **and**, **or** y **sll**
 - Instrucciones de decisión **beq** y salto incondicional **j**
- Solo incluimos este subconjunto para hacerlo mas claro e ilustrar los puntos claves de diseño



4

Introducción

- Todas las instrucciones del conjunto discutido requieren de los siguientes dos pasos:
 - Obtener el código de la instrucción de la memoria**
 - El contador del programa (PC) tiene la dirección de memoria donde se encuentra el código
 - Se utiliza PC para ir a memoria y obtener el código
 - Leer uno o dos registros**
 - Se utilizan los campos de la instrucción para seleccionar los registros que se leerán
 - En algunos casos (Instrucciones tipo I) solo leemos un registro y utilizamos otro campo de la instrucción como operando



5

Introducción

- Después de estos dos pasos, la ejecución de la instrucción requerirá acciones diferentes.
- Sin embargo, muchas de estas instrucciones requieren pasos similares.
 - Por ejemplo:
 - add** obtiene los dos registros y usa ALU para sumarlos
 - lw** obtiene un registro y lo suma a uno de sus campos por medio de la ALU para obtener la dirección de memoria que debe leer



6

Construyendo el datapath

1. Analizar el conjunto de instrucciones => requerimientos del datapath
2. Seleccionar el conjunto de componentes del datapath y establecer la metodología de sincronización
3. Construir el datapath que satisfaga los requerimientos
4. Analizar la implementación de cada instrucción para determinar los puntos de control
5. Diseñar la unidad de control lógico

Analizar el conjunto de instrucciones

- ▶ Todas las instrucciones siguen uno de los siguientes formatos

Formato R

OPCODE	RS	RT	RD	SHAMT	FUNCTION
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

Formato I

OPCODE	RS	RT	Dirección/Numero Inmediato
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

Formato J

OPCODE	Dirección
6-bits	26-bits

El subconjunto de Instrucciones

Instrucción	Transferencia de Registro	PC
add	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$
sub	$R[rd] \leftarrow R[rs] - R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$
and	$R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ and } R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$
ori	$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{zero_ext}(\text{Imm16});$	$PC \leftarrow PC + 4$
slt	$R[rd] \leftarrow 1 \text{ if } R[rs] < R[rt] \text{ else } 0$	$PC \leftarrow PC + 4$
lw	$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})]$	$PC \leftarrow PC + 4$
sw	$R[rt] \rightarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})]$	$PC \leftarrow PC + 4$
beq	IF $(R[rs] == R[rt])$ Then	$PC \leftarrow PC + \text{sign_ext}(\text{Imm16} < < 2)$
	else	$PC \leftarrow PC + 4$
j		$PC \leftarrow PC: (\text{Target} < < 2)$

Paso 1: Requerimiento del Conjunto de Instrucciones

- ▶ Memoria
 - Las instrucciones deben estar almacenadas en la memoria para poder ser ejecutadas
 - Algunas instrucciones (lw, sw) requieren leer o guardar datos en memoria
- ▶ Registros
 - La mayor parte de las instrucciones requiere acceder a información guardada en los registros (rt, rs)
 - Algunas instrucciones deben guardar los resultados dentro de un registro (rt o rd)


Paso 1: Requerimiento del Conjunto de Instrucciones

- ▶ Registro de Control de Programa (PC)
 - Este registro nos permitirá seguir la secuencia de instrucciones del programa
- ▶ Extensor
 - Algunas operaciones se realizan con números de 16 bits. Por lo cual, se debe extender el número a 32-bits para poder realizar la operación
- ▶ Sumador para PC
 - Se requiere sumar un 4 a PC o un número extendido a 16 bits a PC

Paso 2: Componentes del Datapath


- ▶ Elementos Combinacionales
 - ALU
 - Sumador
 - Extensor de signo
 - Multiplexores
- ▶ Elementos de almacenamiento
 - Memoria
 - Registros
 - Metodología de sincronización

Elementos Combinacionales

 


13

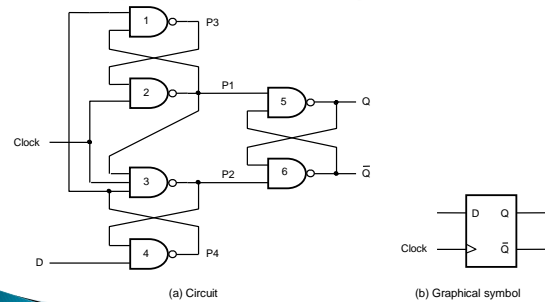Flip-Flop tipo D activado con el flanco positivo del reloj



14

 Registro de 4-bits con habilitación de escritura




15

Elementos de Almacenamiento

Registros

 - Los registros son una colección de N flip-flops tipo D con habilitación de escritura




- Cuando la habilitación de escritura es 0, el dato de salida no cambia
- Cuando la habilitación de escritura es 1, el dato de salida es el dato de entrada

16

Elementos de Almacenamiento

Archivo de Registros

 - El archivo de registro contiene 32 registros de 32 bits
- Tiene 2 buses de lectura BUSA y BUSB cada uno de 32 bits
- Cuenta con 1 bus de escritura BUSW
- El registro se selecciona por medio de:
 - RA: selecciona el registro de lectura A
 - RB: selecciona el registro de lectura B
 - RW: selecciona el registro de escritura W
- El reloj solo es un factor en la escritura



17


Elementos de Almacenamiento

Memoria (Idealizada)

- Un puerto de entrada WRITE
- Un puerto de salida READ
- Una palabra de memoria se selecciona por medio de:
 - Dirección
 - WriteEnable = 1, entonces en la palabra seleccionada se escribe lo que se encuentre en WRITE


Reloj

Memoria

 


18

Circuito Secuencial Basico

 


19

Sincronización

 

20

Metodología de Sincronización

 

- ▶ Todos los elementos de almacenamiento se sincronizan con el mismo flanco del reloj
- ▶ Cycle Time = CLK-to-Q + Longest Delay Path + Setup + Clock Skew
- ▶ (CLK-to-Q + Shortest Delay Path - Clock Skew) > Hold Time

21


PASO 3: Construir el datapath

- ▶ Requerimientos de transferencia de registros
 - Ensamblado del datapath
- ▶ Obtención de la instrucción
- ▶ Lectura de operandos
- ▶ Ejecución de instrucción

22

Ensamblando el datapath

 
- ▶ Obteniendo la instrucción MEM[PC]
- ▶ Actualizando el contador del programa
 - $PC \leftarrow PC + 4$
 - $PC \leftarrow PC + \text{"Algo mas"}$ para beq y j



23


Suma y Resta

 - ▶ $R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ op } R[rt]$, Ejemplo: add rd, rs, rt
- Ra, Rb, y Rw provienen de los campos de la instrucción rs, rt, y rd
- ALUctr y RegWr: lógica de control después de decodificar la instrucción




24

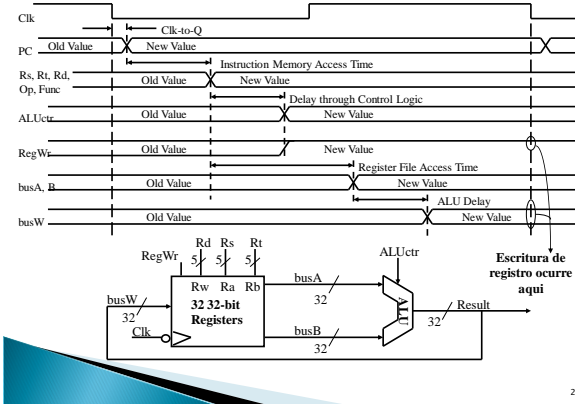Transferencia hacia el archivo de registros



25

Operaciones lógicas con immediatos

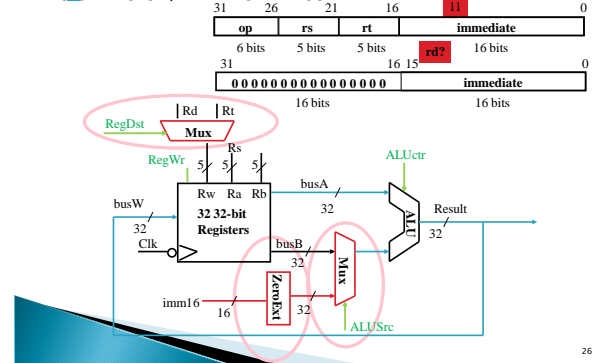
$$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ op ZeroExt}[imm16]$$


26

3d: Operación de lectura de Memoria lw

$$R[rt] \leftarrow \text{Mem}[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]]$$

ejemplo: lw rt, rs, imm16

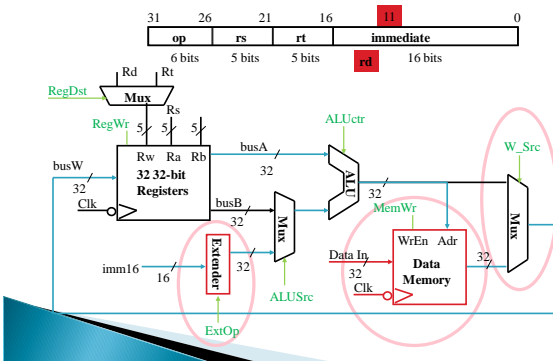


27

3e: Operación de Almacenamiento de Memoria sw

$$\text{Mem}[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]] \leftarrow R[rt]$$

Ejemplo: sw rt, rs, imm16

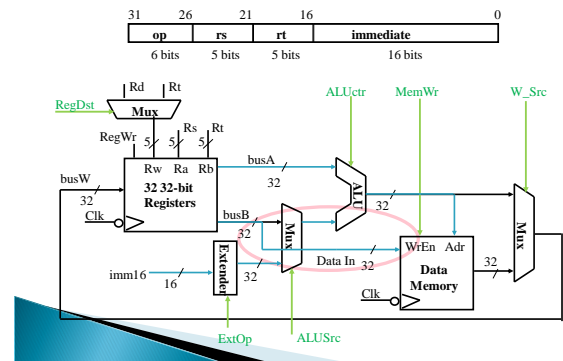

28

3f: Instrucción de toma de decisiones



$$\text{beq} \quad rs, rt, imm16$$


- mem[PC] Obten la instr. de memoria
- Igual $\leftarrow R[rs] == R[rt]$ Calcula la condición de salto
- if (COND eq 0) Calcula la dirección de la siguiente instrucción
 - $PC \leftarrow PC + 4 + (\text{SignExt}(imm16) \times 4)$
 - else
 - $PC \leftarrow PC + 4$

29

Datapath para saltos condicionales

$$\text{beq} \quad rs, rt, imm16$$

Datapath evalúa la condición

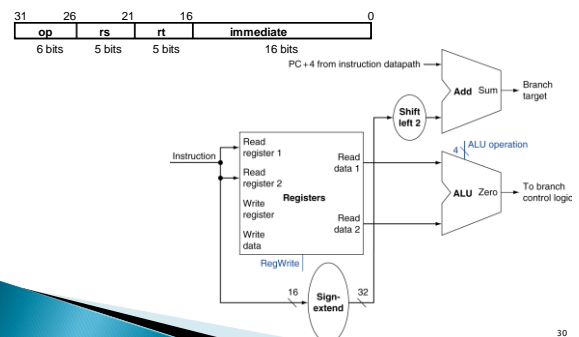


30

Paso 5: Lógica para cada señal de control

- ▶ $nPC_sel \leq$ if (OP == BEQ) then EQUAL else 0
- ▶ $ALUsrc \leq$ if (OP == "000000") then "regB" else "immed"
- ▶ $ALUctr \leq$ if (OP == "000000") then funct
elseif (OP == ORI) then "OR"
elseif (OP == BEQ) then "sub"
else "add"
- ▶ $ExtOp \leq$ _____
- ▶ $MemWr \leq$ _____
- ▶ $MemtoReg \leq$ _____
- ▶ $RegWr: \leq$ _____
- ▶ $RegDst: \leq$ _____


38

R-Type

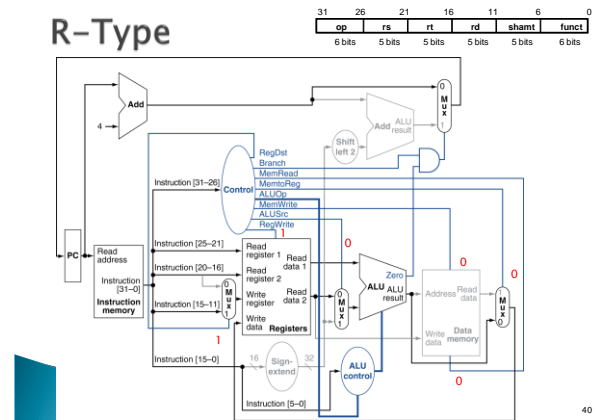


40

Load

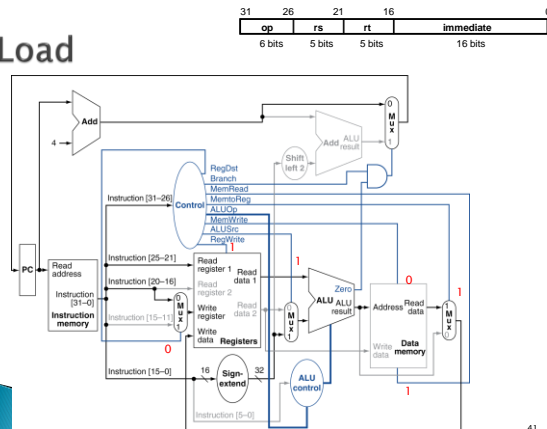

41


Branch-on-Equal

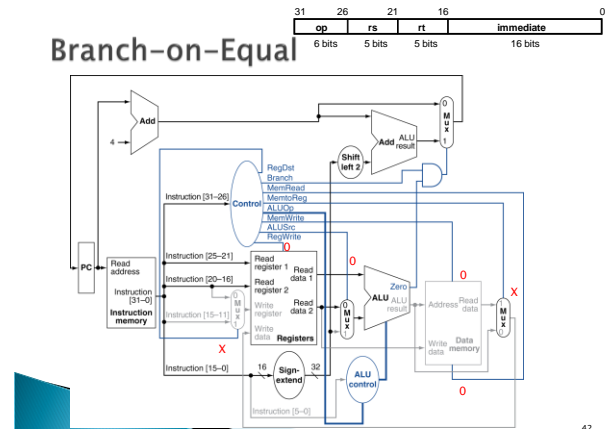

42

Vista Abstracta de la Implementación

- ▶ Estructura Lógica vs. Física

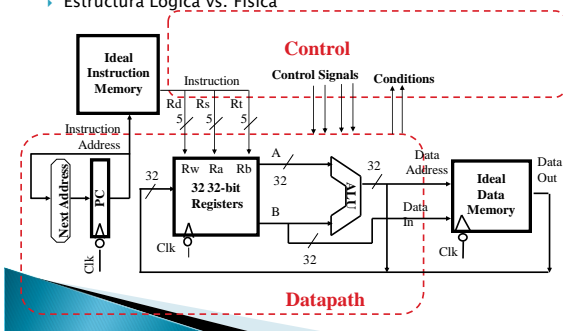

43